

# 전자공학개론

문 1. PCM 방식에서 ㉠, ㉡의 값은?


- 최대 주파수 10 [kHz]로 대역제한된 신호를 왜곡 없이 복원할 수 있는 ㉠ 최소 샘플링 주파수 [kHz]
- 양자화 레벨의 수가 126일 때, 2진 부호화하는 경우 하나의 양자화된 표본값을 표현하는 데 필요한 ㉡ 최소 비트 수

- |      |   |
|------|---|
| ㉠    | ㉡ |
| ① 10 | 7 |
| ② 10 | 8 |
| ③ 20 | 7 |
| ④ 20 | 8 |

문 2. BJT와 MOSFET을 비교한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① BJT에 비해 MOSFET은 단위소자 면적을 줄일 수 있어서 고밀도 집적회로 설계가 가능하다.
- ② BJT에 비해 MOSFET은 속도가 빠르므로 고속 회로 설계에 더 적합하다.
- ③ BJT에 비해 MOSFET은 입력 임피던스 값이 매우 커서 입력 전류의 크기가 매우 작다.
- ④ MOSFET은 다수캐리어의 이동에 의하여 동작 특성이 결정되므로 단극성(unipolar) 소자이다.

 문 3. 다음 파형을 상승에지 트리거 J-K 플립플롭에 인가하였을 때, 시간  $t = t_1, t_2, t_3, t_4$ 에서의 출력  $Q$ 를 차례대로 바르게 나열한 것은? (단,  $Q$ 는  $t = t_0$ 에서 1로 초기화되어 있으며, 게이트에서 전파지연은 없다고 가정한다)



- ① 0, 1, 0, 1
- ② 0, 0, 1, 1
- ③ 0, 1, 1, 1
- ④ 1, 0, 1, 0


문 4. 다음 다이오드에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 제너 다이오드(Zener diode)는 순방향 바이어스에서의 제너 항복현상에 의해서 일정한 전압을 공급한다.
- ② 발광 다이오드(light-emitting diode)는 순방향 바이어스 상태에서 전류가 인가되면 빛을 방출한다.
- ③ PN 접합 다이오드에서 역방향 바이어스를 인가하면 PN 접합부의 공핍층이 늘어난다.
- ④ 광수신 다이오드(photo diode)는 역방향 바이어스 상태에서 빛이 인가되면 전류를 발생시킨다.

문 5. FM 방송에서 FM 변조 전에 프리엠피시스 필터를 사용하고 수신측에서는 디엠피시스 필터를 사용하는 이유는?


- ① 페이딩 현상을 방지하기 위해
- ② 스테레오 방송을 가능하게 하기 위해
- ③ 비선형 양자화를 위해
- ④ 수신단 출력 잡음의 고주파 성분을 줄이기 위해

 문 6. 그림과 같은 임펄스 응답  $h[n]$ 을 갖는 선형 시불변 이산시스템에서 입력신호  $x[n]$ 에 대한 출력신호를  $y[n]$ 이라고 할 때, 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단,  $h[0] = 1, h[1] = -1$ 이고 그 외의 모든  $n$ 에 대해서는  $h[n] = 0$ 이다)




- ①  $x[n]$ 이  $n=0$ 에서는 1이고 그 외의 모든  $n$ 에 대해서는 0이라면,  $y[1] = -1$ 이다.
- ② 모든  $n$ 에 대하여  $x[n] = 1$ 이라면, 모든  $n$ 에 대하여  $y[n] = 0$ 이다.
- ③ 입력신호  $x[n-2]$ 에 대한 출력신호는  $y[n-2]$ 이다.
- ④  $y[n]$ 은  $x[n+1]$ 의 영향을 받는다.

 문 7. 다음 차동증폭기 회로에서 입력 임피던스  $Z_{in}$  [k $\Omega$ ]과 출력전압  $V_{out}$  [mV]는? (단, BJT는 서로 동일하고, BJT의 전류 이득  $\beta_x = 100$ 와 교류 이미터 저항  $r'_e = 25$  [ $\Omega$ ]이다.  $R_E \gg r'_e$ 이고 BJT가 활성영역에서 동작한다고 가정한다)




- |          |           |
|----------|-----------|
| $Z_{in}$ | $V_{out}$ |
| ① 2.5    | 100       |
| ② 5      | 100       |
| ③ 2.5    | 200       |
| ④ 5      | 200       |

 문 8. 다음 반전증폭기 회로에서 고역 차단주파수 [kHz]는? (단, 연산 증폭기 자체의 중간영역 개방루프 전압이득은 100 [dB]이고 고역 차단주파수는 10 [Hz]이다)




- ① 100
- ② 50
- ③ 10
- ④ 1

 문 9. 다음 회로에서 최대 전력이 부하  $R_L$ 에 전달되기 위한  $R_L[\Omega]$ 은?




- ① 6
- ② 8
- ③ 10
- ④ 12

 문 10. 다음 스위칭 전원 회로에서 주기  $T$ 마다 듀티싸이클  $D$ 의 비율만큼 스위치가 닫힐 때, 정상상태의 출력전압  $V_{out}[V]$ 는? (단,  $V_S=1[V]$ ,  $L=1[mH]$ ,  $D=0.5$ ,  $T=10[\mu s]$ ,  $R=50[\Omega]$ ,  $C$ 는 출력전압이 일정하도록 충분히 크고, 다이오드 및 스위치는 이상적이며, 인덕터 전류는 연속이라고 가정한다)




- ① 0.25
- ② 0.5
- ③ 1
- ④ 2

 문 11. 다음 CMOS 논리회로에서 입력  $A=1$ ,  $B=1$ ,  $C=0$ 일 때 출력  $Y=Y_1$ 이라고 하고 입력  $A=0$ ,  $B=1$ ,  $C=1$ 일 때 출력  $Y=Y_2$ 라고 할 때,  $Y_1$ 과  $Y_2$ 는?




- |   |       |       |
|---|-------|-------|
|   | $Y_1$ | $Y_2$ |
| ① | 1     | 1     |
| ② | 1     | 0     |
| ③ | 0     | 1     |
| ④ | 0     | 0     |

 문 12. 다음 BJT 공통컬렉터 증폭기 회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 이 증폭기는 중간주파수대역에서 동작하고 있다고 가정한다)



- ① 출력신호는 입력신호와 180도의 위상차가 난다.
- ② 커패시터  $C_1$ ,  $C_2$ 는 직류신호를 차단하는 데 사용된다.
- ③ 높은 입력저항 특성을 가지고 있어 버퍼 역할을 할 수 있다.
- ④ 전압 이득( $V_{out}/V_{in}$ )은 1에 가깝다.

 문 13. 다음 발진기 블록 다이어그램에서, 정상상태의 발진을 만들기 위해 필요한 반전증폭기의 이득  $A$ 와 위상변이증폭기의 위상변이  $\theta$  [°]는?




- |       |          |
|-------|----------|
| $A$   | $\theta$ |
| ① 1   | 0        |
| ② 1   | 180      |
| ③ 10  | 0        |
| ④ 100 | 180      |

문 14. 증가형 n-채널 MOSFET의 문턱전압에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?


- ① 기판의 도핑농도가 클수록 문턱전압은 증가한다.
- ② 채널 폭이 좁아질수록 문턱전압은 감소한다.
- ③ 채널 길이가 짧아질수록 문턱전압은 감소한다.
- ④ 드레인-소스 전압이 증가할수록 문턱전압은 감소한다.

 문 15. 다음 회로에서 저항  $8[k\Omega]$ 의 양단에 걸리는 전압  $V_L[V]$ 는?




- ① 8
- ② 4
- ③ -4
- ④ -8

 문 16. 다음 차단주파수가  $f_c$ 인 2극 능동 필터 회로에서  $R_1$ 과  $R_2$ 를 각각 2배씩 증가시켰을 때, 주파수 응답특성의 변화로 옳은 것은? (단, 점선은 다음 회로의 주파수 응답특성이고 실선은  $R_1$ 과  $R_2$ 를 각각 2배씩 증가시켰을 때의 주파수 응답특성이다. 연산증폭기는 이상적이라고 가정한다)



- ① 이득[dB] vs 주파수[Hz] graph. The solid line has a corner frequency at  $f_c/2$  and a higher gain than the dashed line. The dashed line has a corner frequency at  $f_c$ .
- ② 이득[dB] vs 주파수[Hz] graph. The solid line has a corner frequency at  $f_c/4$  and a higher gain than the dashed line. The dashed line has a corner frequency at  $f_c$ .
- ③ 이득[dB] vs 주파수[Hz] graph. The solid line has a corner frequency at  $f_c/2$  and a lower gain than the dashed line. The dashed line has a corner frequency at  $f_c$ .
- ④ 이득[dB] vs 주파수[Hz] graph. The solid line has a corner frequency at  $f_c/4$  and a lower gain than the dashed line. The dashed line has a corner frequency at  $f_c$ .

문 17. 다음 회로에서 출력  $F$ 의 논리식은?

 


- ① 1
- ②  $C + D$
- ③  $AB + \bar{C} + D$
- ④  $A + B + C + \bar{D}$

문 18. 다음 논리식  $F$ 와 동일한 논리식은?

$$F = XYZ + \bar{X}Y\bar{Z} + \bar{X}YZ + X\bar{Y}Z + XY\bar{Z}$$


- ①  $Y + XZ$
- ②  $X + Y\bar{Z}$
- ③  $Y + \bar{X}\bar{Z}$
- ④  $Z + XY$

 문 19. 다음 MOSFET 공통소스 증폭기 회로에서  $M_1$ 이 포화영역에서 동작할 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단,  $M_1$ 의 전달컨덕턴스  $g_m = 200$  [mS], 소신호 출력저항  $r_o = 10$  [k $\Omega$ ]이고  $R_D = 10$  [k $\Omega$ ]이다)



- ①  $M_1$ 의 드레인-소스 전압  $V_{DS}$ 는  $V_{OV} (= V_{GS} - V_t, V_t$ 는 문턱 전압)보다 작다.
- ② 증폭기 출력저항  $R_{out} = 10$  [k $\Omega$ ]이다.
- ③  $M_1$ 의 얼리전압(Early voltage)  $V_A = 20$  [V]이라면 드레인전류  $I_D = 2$  [mA]이다.
- ④ 증폭기 전압이득  $A_v = 30$  [dB]이다.

 문 20. 다음 증폭회로에서 입력 전류원  $I_s = 2$  [mA]일 때, 출력전압  $V_{out}$  [V]는? (단, 연산증폭기는 이상적이다)



- ① 1
- ② 2
- ③ 4
- ④ 6